

Wihsböck

Sequentielle Logik (siehe Moodle)

Hauptpunkte:

- Kombinatorische Logik
- Sämtliche Flip-Flops
- Synthesetabellen

ToDo: Synchronzähler

- Auf JK-Flip-Flops (Digi Board)

T-FF aus JK-FF:



D-FF aus JK-FF:



- Vorwärts/Rückwärts Zählerumschaltung

