


III/6

Projekt 2 (Technik 2) (Sequentielle Logik)

T-FlipFlop aus einem JK-FlipFlop



D-FF aus JK-FlipFlop

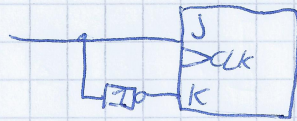

Zählrichtungsumschaltung

